



گزارش آزمایش پنجم طراحی سیستم‌های دیجیتال

گروه شش

اعضا:

احمد سلیمی

همیلا میلی

درنا دهقانی

## شرح آزمایش

هدف این آزمایش طراحی ضرب کننده ایست که به کمک روش Booth، حاصل ضرب دو ورودی را محاسبه کند.

ورودی ها:

- A\_in: ورودی اول ۴ بیتی یا مضروب.
- B\_in: ورودی دوم ۴ بیتی یا مضروب فیه.
- rstN
- clk

خروجی ها:

- res: حاصل ضرب خروجی ۸ بیتی.
- Done: با پایان محاسبه، برابر با ۱ می شود.

## Booth Algorithm

به طور کلی در این الگوریتم، با رسیدن به ۱ در مضروب فیه، مقدار مضروب را از حاصل کم می کنیم و با رسیدن به ۰ در مضروب فیه، مقدار مضروب را به حاصل اضافه می کنیم و سپس حاصل را به راست شیفت می دهیم و در صورتی که رقم فعلی و پیشین مضروب فیه یکسان بود، حاصل را فقط شیفت می دهیم. به عنوان مثال، حاصل ضرب ۶ و ۳- که توسط [این](#) وبسایت محاسبه شده را بررسی می کنیم:

A	0 1 1 0	6
X	x 1 1 0 1	-3
Y	0 -1 1 -1	recoded multiplier
<hr/>		
Add -A	+ 1 0 1 0	
Shift	1 1 0 1 0	
Add A	+ 0 1 1 0	
<hr/>		
	0 0 1 1 0	
Shift	0 0 0 1 1 0	
Add -A	+ 1 0 1 0	
<hr/>		
	1 0 1 1 1 0	
Shift	1 1 0 1 1 1 0	
Shift Only	1 1 1 0 1 1 1 0	-18

اما ما در این پیاده‌سازی، اندکی متفاوت عمل می‌کنیم. با برخورد به هر رقم، محاسبات آن (جمع یا تفریق) در مرحله قبلی انجام شده است. پس فقط شیفت می‌دهیم و محاسبات مربوط به رقم بعدی را انجام می‌دهیم. برای انجام چندین شیفت در یک پالس ساعت، تنها کافیست در هر مرحله‌ای که باید محاسبات انجام شود (یعنی در مضروب‌فیه بیت قبلی ۰ و بیت فعلی ۱ باشد، یا برعکس)، اندیس اولین بیت ۰ یا ۱ پس از آن را بیابیم.

## ماژول‌ها

**first\_one:** در این ماژول اندیس اولین (کم‌ارزش‌ترین) بیت از عدد که برابر با ۱ است را می‌یابیم. محاسبه آن به کمک جدول کارنو انجام می‌گیرد. کد وریلاگ آن به شرح زیر است:

```
module first_one (
    input    [3:0] in,
    output   [1:0] index
);

assign index = {~(in[1] | in[0]), ~in[0] & (in[1] | ~in[2])};

endmodule
```

**first\_zero:** در این ماژول اندیس اولین (کم‌ارزش‌ترین) بیت از عدد که برابر با ۰ است را می‌یابیم. محاسبه آن به کمک جدول کارنو انجام می‌گیرد. کد وریلاگ آن به شرح زیر است:

```
module first_zero (
    input    [3:0] in,
    output   [2:0] index
);

assign index[2] = in[3] & in[2] & in[1] & in[0];
assign index[1] = in[1] & in[0] & ~(in[3] & in[2]);
assign index[0] = in[0] & ~(in[1] | in[2]);

endmodule
```

**Control\_unit:** در این ماژول مقادیر لازم برای شیفت دادن دو عدد A و B و هم چنین پایان یافتن ضرب مشخص می‌شود. در op مقدار کم‌ارزش‌ترین بیت B قرار می‌گیرد و با توجه به ۰ یا ۱ بودن مقدار آن، به ترتیب اندیس کم‌ارزش‌ترین بیت ۱ یا ۰ پس از آن در B\_shft\_amt قرار می‌گیرد. مقدار shifted که برابر با مقدار شیفت خوردن B تا کلاک قبلیست نیز با B\_shft\_amt جمع زده می‌شود تا A\_shft\_amt مشخص شود، یعنی مقداری که A برای جمع یا منها شدن با حاصل نهایی باید به چپ شیفت بخورد. البته اگر در کلاک اول باشیم، مقدار op بدون توجه به کم‌ارزش‌ترین بیت B برابر با ۰ می‌شود و در حاصل نهایی منها رخ می‌دهد.

اگر مقدار B\_shft\_amt + shifted برابر با ۴ یا بیشتر شود، یعنی با شیفت به راست دادن B به این مقدار، عملاً تمامی بیت‌های B بررسی شده است. پس محاسبات به اتمام رسیده است.

برای بخش ترتیبی مدار، در صورت ریست شدن، مقدار shifted برابر با صفر شده و در کلاک اول پس از شروع محاسبات قرار می‌گیریم. در غیر اینصورت و با بالا رفته لبه کلاک، مقدار shifted با B\_shft\_amt جمع شده و دیگر در اولین کلاک قرار نداریم.

کد وریلاگ آن به شرح زیر است:

```
module control_unit (
    input    [3:0] B,
    input    rstN,
    input    clk,
    output   [2:0] A_shft_amt,
    output   [2:0] B_shft_amt,
    output   op,      // 0: subtract, 1: add
    output   done
);

reg    [2:0] shifted;
reg    first_clock;
wire   [1:0] one_index;
wire   [2:0] zero_index;

first_one  FO (B, one_index);
first_zero FZ (B, zero_index);

assign op = B[0] & (~first_clock);
assign B_shft_amt = op ? zero_index : {1'b0, one_index};
assign A_shft_amt = shifted + B_shft_amt;
assign done = shifted + B_shft_amt > 3;

always @(posedge clk or negedge rstN) begin
    if (~rstN) begin
        shifted <= 0;
        first_clock <= 1;
    end else begin
        first_clock <= 0;
        shifted <= shifted + B_shft_amt;
    end
end

endmodule
```

**Datapath:** چون مدار ترتیبی است، از always block استفاده می‌کنیم که به لبه‌ی مثبت کلاک یا لبه‌ی منفی rstN حساس است. در صورت ریست شدن، مقدار ورودی‌های ۴ بیتی A\_in و B\_in به ترتیب در دو رجیستر ۸ بیتی A و B که از سمت بیت پرارزش extend شده‌اند، منتقل می‌شوند، چون تمامی شیفت به راست‌ها arithmetic انجام می‌گیرند. مقدار خروجی نیز برابر با ۰ می‌شود.

در غیر این صورت و با بالا رفتن لبه کلاک و پایان نپذیرفتن محاسبات، مقدار B به اندازه‌ی B\_shft\_amt به راست شیفت می‌خورد و مقدار خروجی متناسب با ۰ یا ۱ بودن op با مدار A که به اندازه‌ی A\_shft\_amt به چپ شیفت خورده، منها یا جمع می‌شود.

کد وریلاگ آن به شرح زیر است:

```

module datapath (
    input      [3:0]  A_in,
    input      [3:0]  B_in,
    input      rstN,
    input      clk,
    input      [2:0]  A_shft_amt,
    input      [2:0]  B_shft_amt,
    input      op,
    input      done,
    output reg [7:0]  ACC,
    output reg [3:0]  B
);

reg [7:0]  A;

always @(posedge clk or negedge rstN) begin
    if (~rstN) begin
        A <= {{4{A_in[3]}}, A_in};
        B <= {{4{B_in[3]}}, B_in};
        ACC <= 0;
    end else if (~done) begin
        B <= B >> B_shft_amt;
        ACC <= ACC + (op ? 1 : -1) * (A << A_shft_amt);
    end
end
endmodule

```

Booth: این ماژول، ماژول اصلی آزمایش است. یک instance از ماژول control\_unit در آن ساخته می‌شود که مقادیر A\_shft\_amt و B\_shft\_amt و done و op خروجی‌های آن هستند. یک instance هم از ماژول datapath ساخته می‌شود که مقادیر res و B را خروجی می‌دهد. این دو ماژول به هم وابسته‌اند. کد وریلاگ آن به شرح زیر است:

```

module booth (
    input      [3:0]  A_in,
    input      [3:0]  B_in,
    input      rstN,
    input      clk,
    output [7:0]  res,
    output      done
);

wire [2:0]  A_shft_amt;
wire [2:0]  B_shft_amt;
wire [3:0]  B;

control_unit CU (B, rstN, clk, A_shft_amt, B_shft_amt, op, done);
datapath DP (A_in, B_in, rstN, clk, A_shft_amt, B_shft_amt, op, done, res, B);

endmodule

```

Booth\_tb: کارکرد صحیح ماژول booth توسط این ماژول بررسی می‌شود و کد وریلاگ آن به شرح زیر است:

```

module booth_TB ();

reg signed [3:0] A;
reg signed [3:0] B;
reg rstN = 1, clk = 1;
wire signed [7:0] res;
wire done;

booth MUL (A, B, rstN, clk, res, done);

always #10 clk = ~clk;

initial begin
    $monitor("res: %b", res);

    #20;
    A = -7;
    B = -5;
    rstN = 0;
    #20 rstN = 1;
    wait (done);

    $display("%d * %d = %d", A, B, res);

    #20;
    A = 4;
    B = 5;
    rstN = 0;
    #20 rstN = 1;
    wait (done);

    $display("%d * %d = %d", A, B, res);

    #20;
    A = -3;
    B = 6;
    rstN = 0;
    #20 rstN = 1;
    wait (done);

    $display("%d * %d = %d", A, B, res);
end

```

```

    #20;
    A = 7;
    B = -6;
    rstN = 0;
    #20 rstN = 1;
    wait (done);

    $display("%d * %d = %d", A, B, res);


    #20;

    $stop;
end
endmodule

```
 
## Waveform

حاصل شبیه‌سازی test bench این آزمایش به شکل زیر است:



```
# res: xxxxxxxx
# res: 00000000
# res: 00000111
# res: 11101011
# -7 * -5 = 35
# res: 00100011
# res: 00000000
# res: 11111100
# res: 00000100
# res: 11110100
# 4 * 5 = 20
# res: 00010100
# res: 00000000
# res: 00000110
# -3 * 6 = -18
# res: 11101110
# res: 00000000
# res: 11110010
# res: 00001110
# 7 * -6 = -42
# res: 11010110
```